

# Relatório

Link do GitHub: <https://github.com/HeitorgOliveira/labSD>

Heitor Gomes de Oliveira - 15458350

Dante Brito Lourenço - 15447326

João Gabriel Peroli da Silva - 15678578

20 de Agosto de 2024


## 1 Introdução:

Segue o relatório do trabalho de laboratório realizado neste dia.

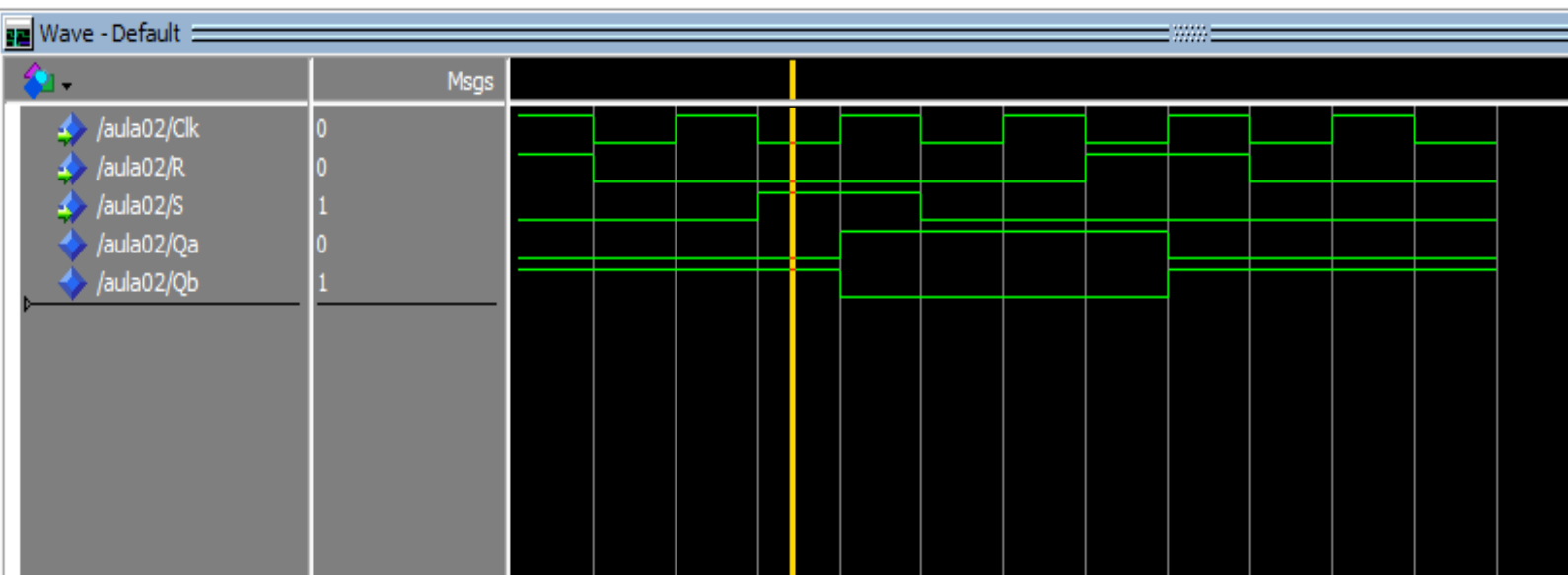
### Parte I:

Na parte I simulamos o código em VHDL que estava presente no PDF fornecido. Segue o código:


```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY part1 IS
PORT ( Clk, R, S : IN STD_LOGIC;
      Q : OUT STD_LOGIC);
END part1;
ARCHITECTURE Structural OF part1 IS
SIGNAL R_g, S_g, Qa, Qb : STD_LOGIC ;
ATTRIBUTE KEEP : BOOLEAN;
ATTRIBUTE KEEP OF R_g, S_g, Qa, Qb : SIGNAL IS TRUE;
BEGIN
R_g <= R AND Clk;
S_g <= S AND Clk;
Qa <= NOT (R_g OR Qb);
Qb <= NOT (S_g OR Qa);
Q <= Qa;
END Structural;
```



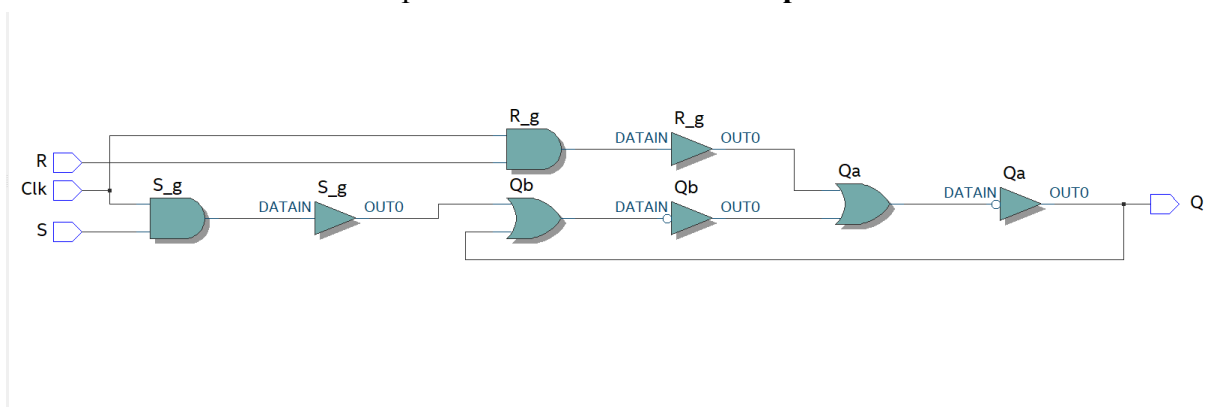2 - Captura de tela do simulador da **parte I**.



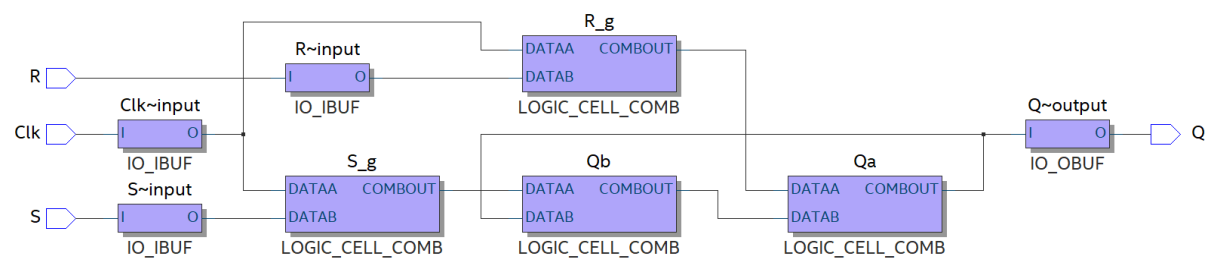3 - Representação das portas lógicas do código I.




4 - Representação pelo Technology Map Viewer

## Parte II:

Nesta parte trocamos as portas por portas NAND no arquivo VHDL e testamos para todas as combinações de entrada.

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY parte3 IS
PORT ( Clk, D : IN STD_LOGIC;
      Q : OUT STD_LOGIC);
END parte3;
ARCHITECTURE Structural OF parte3 IS
SIGNAL R, S, R_g, S_g, Qa, Qb : STD_LOGIC ;
ATTRIBUTE KEEP : BOOLEAN;
ATTRIBUTE KEEP OF R_g, S_g, Qa, Qb, R, S : SIGNAL IS TRUE;
BEGIN
R <= NOT(D);
S <= D;
R_g <= NOT(R AND Clk);
S_g <= NOT(S AND Clk);
Qa <= NOT(R_g AND Qb);
Qb <= NOT(S_g AND Qa);
Q <= Qa;
END Structural;
```

### 1 - Código VHDL Parte II

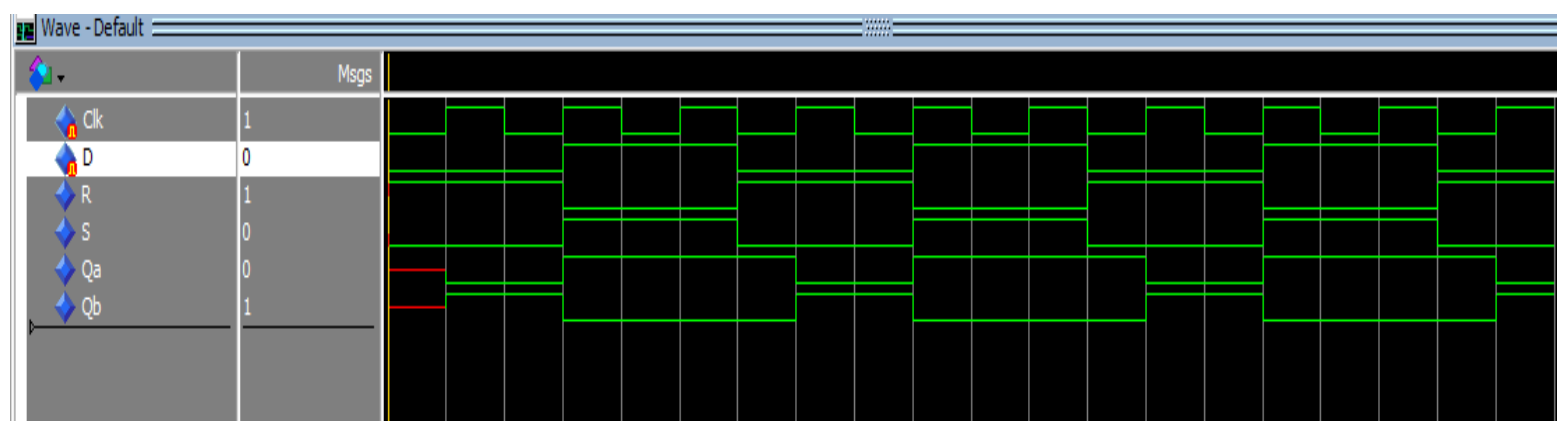

### 2 - Captura de tela do monitor da parte II.

### 3 - Teste FPGA

### Parte III:

Nesta parte testamos o circuito master-slave D flip-flop na placa FPGA, que funciona da seguinte forma: a cada borda de subida do Clock, o Q final assume o valor que D está assumindo naquele momento.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

-- Definição do módulo do flip-flop mestre-escravo
entity parte3 is
    Port ( D : in STD_LOGIC;
          CLK : in STD_LOGIC;
          Q : out STD_LOGIC);
end parte3;

architecture Behavioral of parte3 is

    -- Declaração do componente do D latch (Parte2)
    component Parte2
        Port ( Clk : in STD_LOGIC;
              D : in STD_LOGIC;
              Q : out STD_LOGIC);
    end component;

    -- Sinais internos para conectar o latch mestre e escravo
    signal Q_master : STD_LOGIC;
    signal CLK_inv : STD_LOGIC;

begin

    -- Inverter o sinal de clock para o latch escravo
    CLK_inv <= not CLK;

    -- Instanciação do latch mestre
    MasterLatch : Parte2
        Port map ( Clk => CLK_inv,
                  D => D,
                  Q => Q_master);

    -- Instanciação do latch escravo
    SlaveLatch : Parte2
```


```

Port map ( Clk => CLK,
           D => Q_master,
           Q => Q);


```

end Behavioral;

## 1 - Código VHDL Parte III

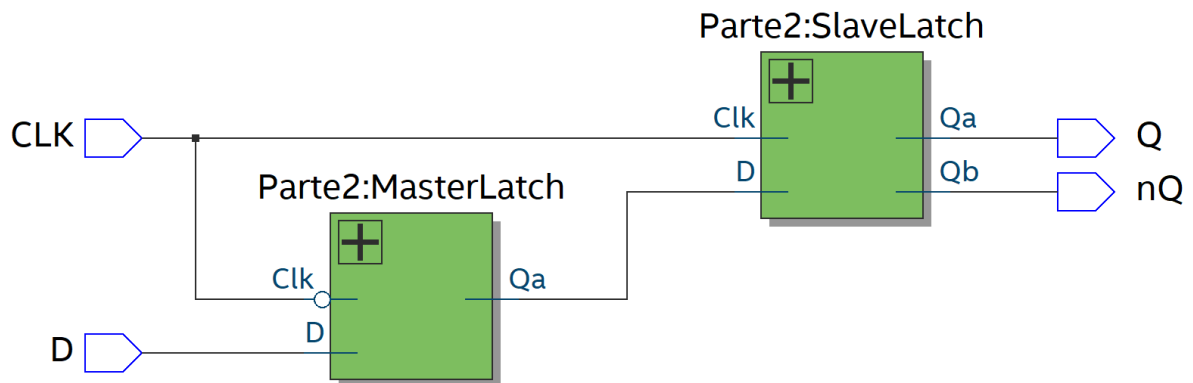
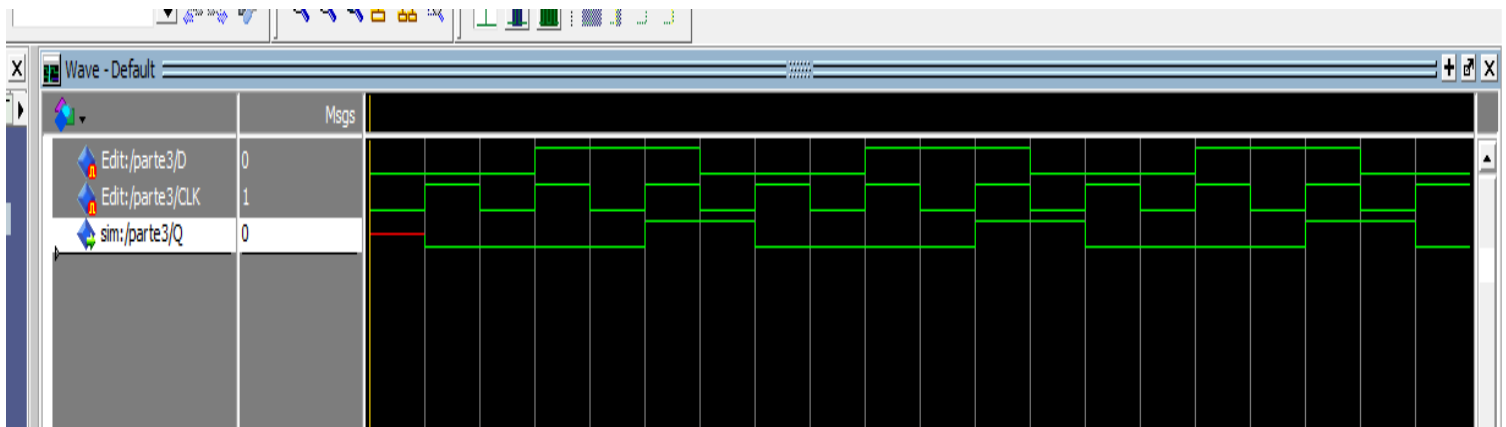
## 2 - Representação pelo Technology Map Viewer



## 3 - Representação pelo Technology Map Viewer

## 4 - Teste FPGA

### Parte IV:

Nessa parte implementamos um circuito que junta a gated D latch, o positive-edge triggered D flip-flop e o negative-edge triggered D flip-flop. Sua implementação deve seguir de acordo com o gráfico de sinais a seguir:

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity storage_elements is
    port (
        D    : in std_logic;
        Clock : in std_logic;
        Qa    : out std_logic;
        Qb    : out std_logic;
        Qc    : out std_logic
    );
end entity storage_elements;

architecture behavioral of storage_elements is
    -- Gated D latch
    signal latch_Q : std_logic;

    -- Positive-edge triggered D flip-flop
    signal flip_flop_b_Q : std_logic;

    -- Negative-edge triggered D flip-flop
    signal flip_flop_c_Q : std_logic;

begin
    -- Gated D Latch
    process(D, Clock)
    begin
        if Clock = '1' then
            latch_Q <= D;
        end if;
    end process;

    -- Positive-edge triggered D Flip-Flop
    process(D, Clock)
    begin
        if rising_edge(Clock) then
            flip_flop_b_Q <= D;
        end if;
    end process;

```

```


-- Negative-edge triggered D Flip-Flop
process(D, Clock)
begin
    if falling_edge(Clock) then
        flip_flop_c_Q <= D;
    end if;
end process;

-- Outputs do circuito
Qa <= latch_Q;
Qb <= flip_flop_b_Q;
Qc <= flip_flop_c_Q;

end architecture behavioral;


```

## 1 - Código VHDL Parte IV

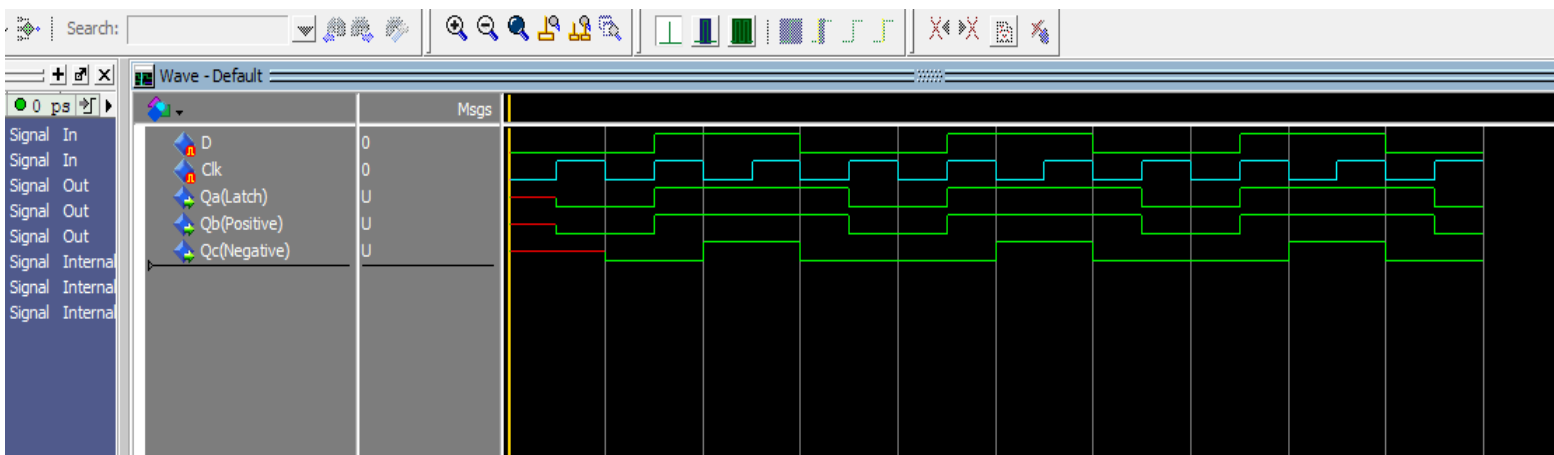


## 2 - Captura de tela do monitor

### 3- Map Technology Viewer

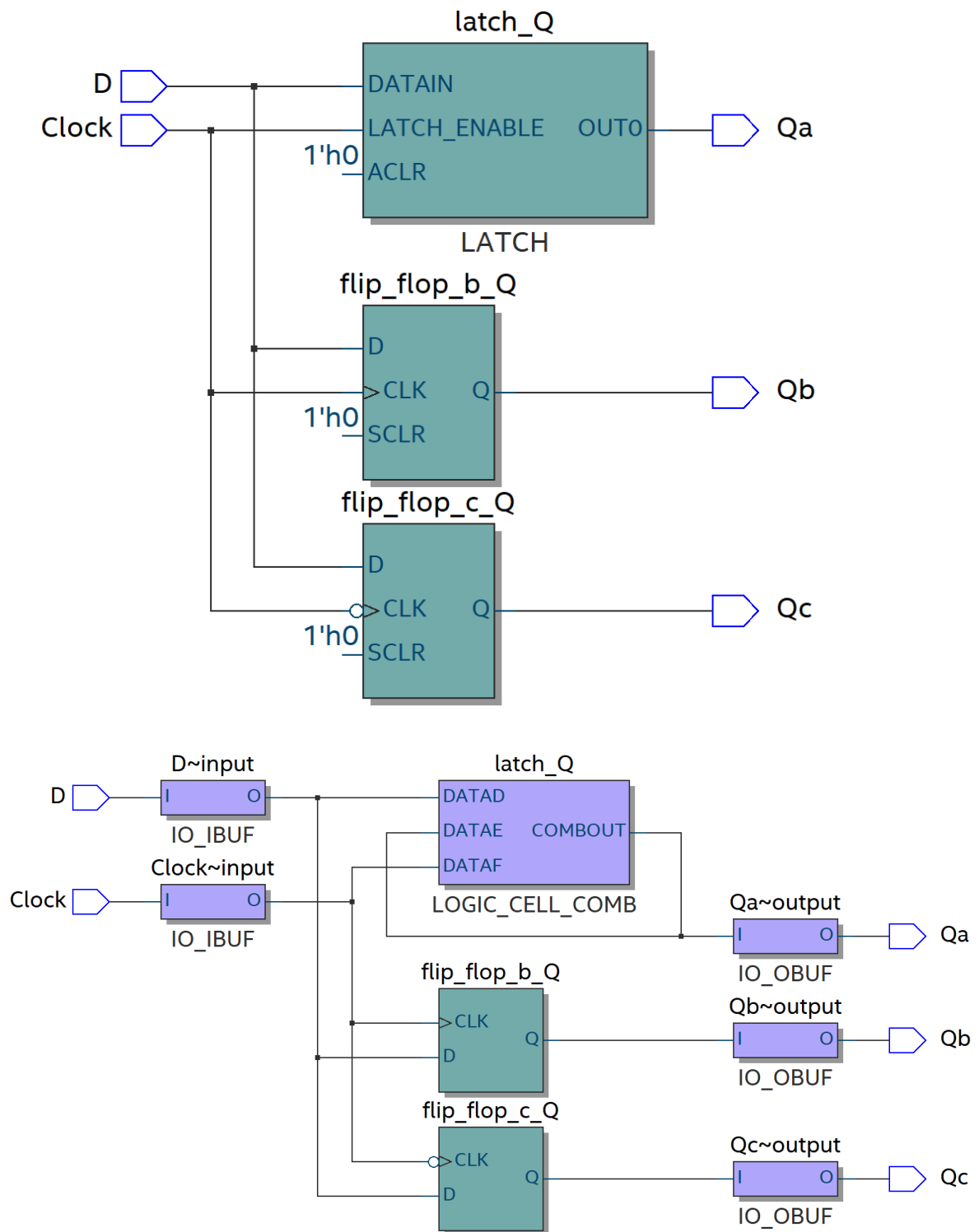



 

4- Comportamento esperado